

# Electrónica

## Filtro pasa alto

**Problema 1.-** Diseñar un filtro pasa-alto cuyo diagrama de Bode venga dado por el siguiente diagrama.

